# वामन द्वारा सप्तांश प्रदर्शी का नियंत्रण

# गाड़ेपछ्रि वेंकट विश्वनाथ शर्मा \*

#### Contents

नामक	रण	1
1	तंत्रांश	1
2	सप्रतिष्ठान	1
3	उदाहरण	2

सार—इस आलेख में वामन को दशक गणित्र के रूप में उपयोग करने का विधान प्रस्तुत है.

#### नामकरण

Combination	सचय
Computer	संगणक
Download	अवाहरत
Execute	निष्पादित, चालयन
Flash	प्रस्फुरण
Hardware	यंत्रान्श
Now	इदान
Permutation	कमच्य
Programming	क्रमादेशन
Resistance	प्रतिरोध
Software	तंत्रान्श

Weblink

Wordlength

#### 1 तंत्रांश

जालबन्धन

मात्राभार

इस आलेख के समस्त क्रमादेश निम्न जालबन्धन में उपलब्ध हैं.

https://github.com/gadepall/vaman/ tree/master/arm/codes/sevenseg/

#### 2 सप्रतिष्ठान

2.1. आकृति. 2.1.3 में वामन के समस्त कुशाव्यूह प्रस्तुत हैं. कुशाव्यूह J5 को आकृति 2.1.1 में प्रदत्त सप्तांश प्रदर्शी के कुशों से सारणी 2.1.1 के द्वारा योजित करें। ध्यान रहे कि COM एवं 3.3V के मध्य एक प्रतिरोधी अनिवार्य है।

प्रदर्शी	वामन
a	IO_4
b	IO_5
С	IO_6
d	IO_7
e	IO_8
f	IO_10
g	IO_11
COM	3.3 V

सारणी. 2.1.1: सप्तांश प्रदर्शी-वामन कुश योजना.

### 2.2. अब निम्न क्रमादेश का चालयन करें।


```
codes/sevenseg/static/src/main.
c
```

उत्पत्त static.bin सिश्वका को वामन में प्रस्फुरण करें। प्रदर्शी में आप 7 अंक देख पाएंगे। निम्न फलन से यह अंक प्रदर्शित होता है।

```
sevenseg(0,0,0,1,1,1,1);
void sevenseg(int a, int b, int
    c, int d, int e, int f, int
    g)
{
    //Seven Segment GPIO
    PyHal_GPIO_Set(4,a);//a
    PyHal_GPIO_Set(5,b);//b
    PyHal_GPIO_Set(6,c);//c
    PyHal_GPIO_Set(7,d);//d
    PyHal_GPIO_Set(8,e);//e
    PyHal_GPIO_Set(10,f);//f
    PyHal_GPIO_Set(11,g);//g
}
```

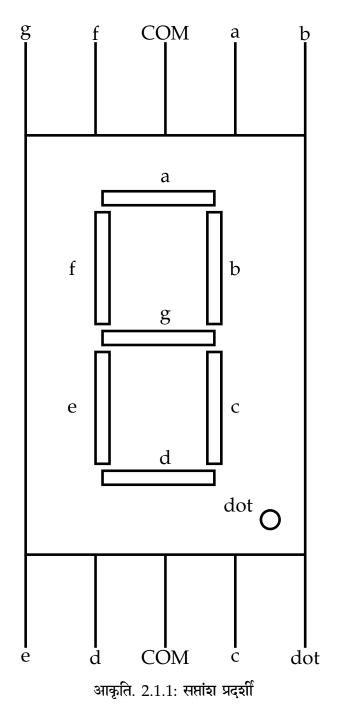2.3. उपरोक्त कमादेश में उचित संशोधन करके सारणी 2.3.1 एवं आकृति. 2.1.2 की सहायता से 0-9 सभी अंकों तो प्रदर्शित करें.

\*रचियता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद,५०२२८५ के विद्युत अभियान्त्रिकी विभाग में कार्यरत हैं, ईमेल:gadepall@ee.iith.ac.in। यह लेख मुक्त स्रोत विचारधारा के अनुरूप है।




a	b	С	d	e	f	g	decimal
1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	2

सारणी. 2.3.1: सप्तांश प्रदर्शी के कुश मूल्यों से उप्तन्न दशमलव संख्या.

## 3 उदाहरण

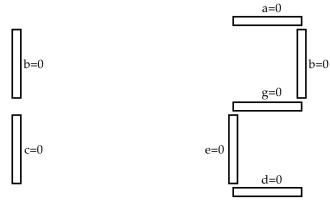3.1. सारणी 2.1.1 एवं आकृति 3.1.1 की PU 64 सारणी के माध्यम से सप्तांश प्रदर्शी के खंडों के कुश-मानचित्र का बोध होता है.



आकृति. 2.1.2: सारणी 2.3.1 की चित्राकृति.


3.2. कमादेश 2.2 में ऐसे फलन का उपयोग करें जिसमें आगत मूल्य दशमलव अंक हो.

हल: निम्न सञ्चिका को निष्पादित करें.

codes/sevenseg/decimal/main.c

3.3. वामन को एक दशक गणित्र बनावें. हल: निम्न सिश्चका को निष्पादित करें.

codes/sevenseg/loop/main.c

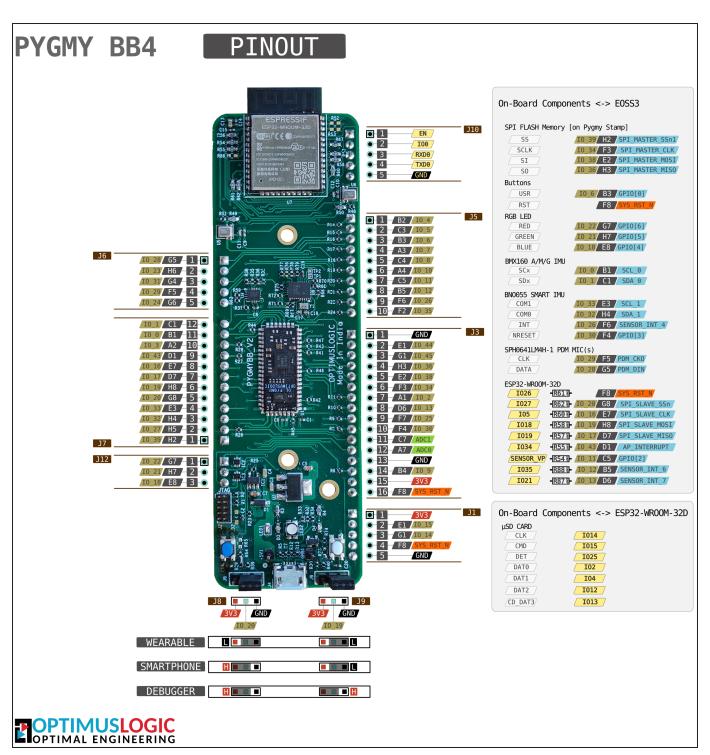

आकृति. 2.1.3: कुश आरेख

PD64				
IO Locatio	Alias	IO Type		
B1	10_0	BIDIR		
C1	10 1	BIDIR		
A1	10 2	BIDIR		
A2	10 3	BIDIR		
B2	10 4	BIDIR		
C3.	10 5	BIDIR		
B3	10 6	BIDIR		
A3	10 7	BIDIR/CLOCK		
C4	10 8	BIDIR/CLOCK		
B4	10 9	BIDIR		
A4	IO 10	BIDIR		
C5	10 11	BIDIR		
B5	10 12	BIDIR		
D6	10 13	BIDIR		
A5	10_14	BIDIR		
C6	10 15	BIDIR		
E7	10 16	BIDIR		
D7	10_17	BIDIR		
E8	IO 18	BIDIR		
H8	10 19	BIDIR		
G8	10 20	BIDIR		
H7	10 21	BIDIR		
G7	10 22	BIDIR/CLOCK		
H6	10 23	BIDIR/CLOCK		
G6	10 24	BIDIR/CLOCK		
F7	10 25	BIDIR		
F6	10 26	BIDIR		
H5	10_27	BIDIR		
G5	10_28	BIDIR		
F5	10 29	BIDIR		
F4	10 30	BIDIR		
G4	10_31	BIDIR		
H4	10_32	SDIOMUX		
E3	10_32	SDIOMUX		
F3	10 34	SDIOMUX		
F2	10_35	SDIOMUX		
H3	10 36	SDIOMUX		
G2	10_37	SDIOMUX		
E2	10_37	SDIOMUX		
H2	10_39	SDIOMUX		
D2	10_33	SDIOMUX		
F1	10_40	SDIOMUX		
H1	10_41	SDIOMUX		
D1	10_42	SDIOMUX		
E1	10_43	SDIOMUX		
		SDIOMUX		
G1	10_45	SDIDINIOX		

PU64				
IO Locatio	Alias	IO type		
4	10_0	BIDIR		
5	10_1	BIDIR		
6	10_2	BIDIR		
2	10_3	BIDIR		
3	10_4	BIDIR		
64	10_5	BIDIR		
62	10_6	BIDIR		
63	10_7	BIDIR/CLOCK		
	10_8	BIDIR/CLOCK		
60	10_9	BIDIR		
59	10_10	BIDIR		
57	10_11	BIDIR		
56	10_12	BIDIR		
	10_13	BIDIR		
54	10_14	BIDIR		
53	10_15	BIDIR		
40	10_16	BIDIR		
42	10_17	BIDIR		
38	10_18	BIDIR		
36	10_19	BIDIR		
37	10_20	BIDIR		
	10_21	BIDIR		
	10_22	BIDIR/CLOCK		
33	10_23	BIDIR/CLOCK		
32	10_24	BIDIR/CLOCK		
31	10_25	BIDIR		
30	10_26	BIDIR		
28	10_27	BIDIR		
	10_28	BIDIR		
26	10_29	BIDIR		
25	10_30	BIDIR		
23	10_31	BIDIR		
	10_32	SDIOMUX		
21	10_33	SDIOMUX		
	10_34	SDIOMUX		
	10_35	SDIOMUX		
	10_36	SDIOMUX		
	10_37	SDIOMUX		
16	10_38	SDIOMUX		
11	10_39	SDIOMUX		
13	10_40	SDIOMUX		
14	10_41	SDIOMUX		
	10_42	SDIOMUX		
7	10_43	SDIOMUX		
. 8	10_44	SDIOMUX		
9	10_45	SDIOMUX		

WR42				
IO Locatic Alias		IO Type		
A7	10_0	BIDIR		
B7	10_1	BIDIR		
C7	10_3	BIDIR		
A6	10_6	BIDIR		
B6	10_8	BIDIR/CLOCK		
A5	10_9	BIDIR		
B5	10_10	BIDIR		
A4	10_14	BIDIR		
B4	10_15	BIDIR		
E1	10_16	BIDIR		
D1	10_17	BIDIR		
C1	10_19	BIDIR		
F2	10_20	BIDIR		
E2	10_23	BIDIR/CLOCK		
D2	10_24	BIDIR/CLOCK		
D3	10_25	BIDIR		
F3	10_28	BIDIR		
E3	10_29	BIDIR		
F4	IO_30	BIDIR		
E4	10_31	BIDIR		
D5	10_34	SDIOMUX		
F5	10_36	SDIOMUX		
E6	IO_38	SDIOMUX		
F6	10_39	SDIOMUX		
D7	10_43	SDIOMUX		
E7	10_44	SDIOMUX		
F7	10_45	SDIOMUX		

आकृति. 3.1.1: कुश पर्याय